

ELO102 – S1 2013 – Control #6 – 22 de abril de 2013

Problema 6.1 En la red de la figura, los datos son $v_f(t)$, $i_f(t)$, R_1 , R_2 y k .

- (a) Plantee un sistema de ecuaciones consistente que permita analizar la red.
- (b) Determine qué condición debe cumplir k para que la fuente controlada **entregue** potencia.

