

ELO102 – S1 2013 – Control #12 – 16 de agosto de 2013

Problema 12.1 En la red de la figura, $v_f(t) = A\cos(\omega t)$. Determine la red equivalente Thévenin desde los terminales $a - b$ (suponiendo condiciones iniciales iguales a cero).

