

ELO102 – S1 2013 – Control #14 – 26 de agosto de 2013

Problema 13.1 En la red de la figura, $v_f(t) = A_1 \cos(\omega t + \phi)$ e $i_g(t) = A_2$. Determine la corriente $i(t)$ en estado estacionario.

