

ELO102 – S1 2014 – Control #11 – 30 de junio de 2014

Problema 11.1 En la red de la figura, $v_f(t) = A \sin(\omega t)$. Determine la red equivalente Norton desde los terminales $a - b$ (suponiendo condiciones iniciales iguales a cero).

