

ELO102 – S1 2014 – Control #12 – 7 de julio de 2014

Problema 12.1 En la red de la figura, $v_f(t) = A \sin(\omega t + \phi)$. Determine la potencia promedio entregada por la fuente.

