

Solución

ELO102 – S1 2014 – Control #14 – 28 de julio de 2014

Problema 14.1 (10 puntos) En la red de la figura,

$$\omega = 10[\text{rad/s}]$$

$$R_1 = 600[\Omega]$$


$$\hat{V} = 200\sqrt{2}[\text{V}]$$

$$C_2 = 0,25[\mu\text{F}]$$

$$I_f = 0,05[\text{A}]$$

$$R_3 = 600[\Omega]$$

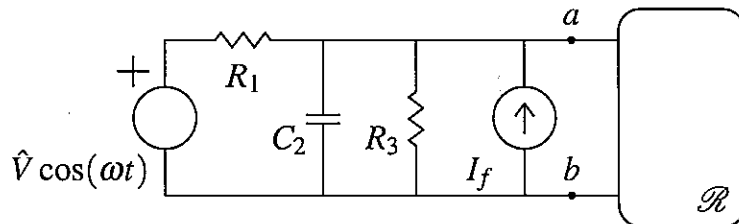
Determine el equivalente Thévenin en estado estacionario desde los terminales a – b.



Thévenin

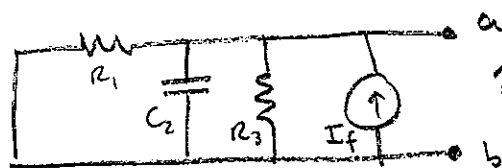a) Voltaje de circuito abierto: Existe una fuente constante y una sinusoidal, por tanto, aplicamos superposición:

Para frecuencia cero (se apaga fuente sinusoidal)



$$V_{T1} = I_f (R_1 \parallel R_3)$$


$$\Downarrow$$

$$V_{T1} = 0,05 \cdot \frac{(600)^2}{2 \times 600}$$

$$= 15 [\text{V}]$$

pero, en e.e.
C2 actúa como
circuito abierto

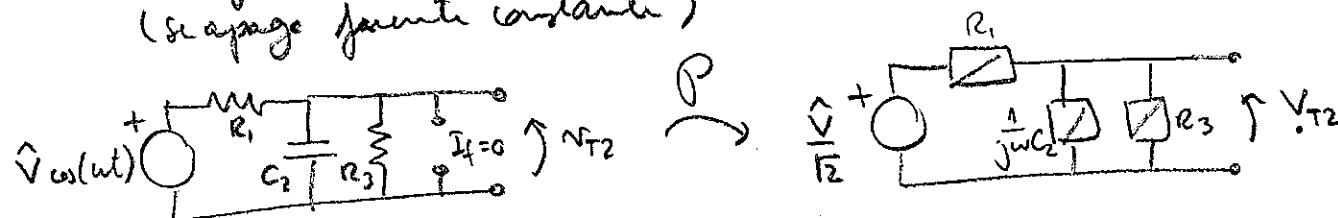
Para frecuencia ω :
(se apaga fuente constante)



$$\Rightarrow V_{T2} = \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}} \frac{R_3 \parallel \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + R_3 \parallel \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{\frac{R_3}{1 + j\omega C_2 R_3}}{R_1 + \frac{R_3}{1 + j\omega C_2 R_3}} \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}}$$



$$= \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}} \frac{R_3}{(R_1 + R_3) + j(\omega C_2 R_3 R_1)} = 200 \frac{600}{\frac{1200}{4} + j \frac{900}{3}} = \frac{400}{4 + j3}$$
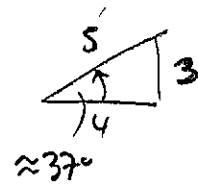
$$\Rightarrow v_{T2}(t) = \frac{400\sqrt{2}}{5} \cos(\omega t - 37^\circ)$$




$$\begin{aligned} \therefore v_T(t) &= v_{T1} + v_{T2}(t) \\ &= 15 + 80\sqrt{2} \cos(\omega t - 37^\circ) \end{aligned}$$

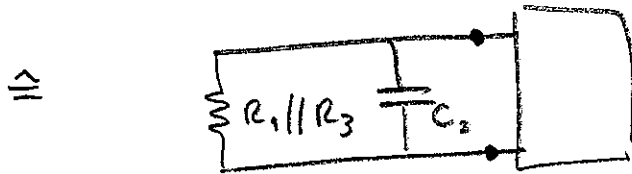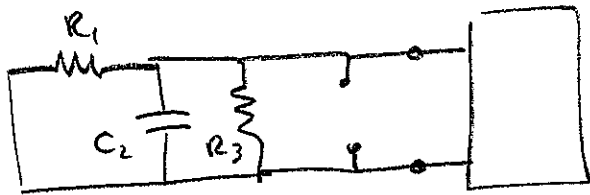b) Red relap'se: se apagan ambos fuentes y se simplifica el circuito, si es posible



$$\begin{aligned} R_1 \parallel R_3 &= 300 [\Omega] \\ C_2 &= 0,25 [\mu F] \end{aligned}$$

$\therefore$ El equivalente Thèvenin es

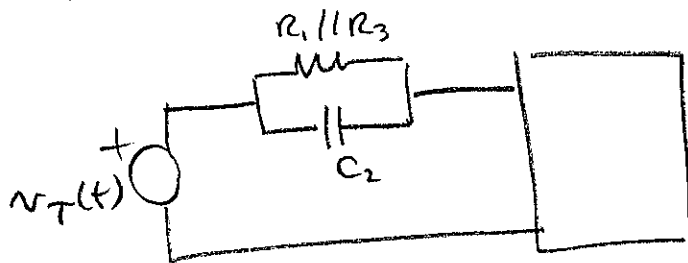

en que

$$\begin{aligned} R_1 \parallel R_3 &= 300 [\Omega] \\ C_2 &= 0,25 [\mu F] \end{aligned}$$

$$v_T(t) = 15 + 80\sqrt{2} \cos(10t - 37^\circ)$$