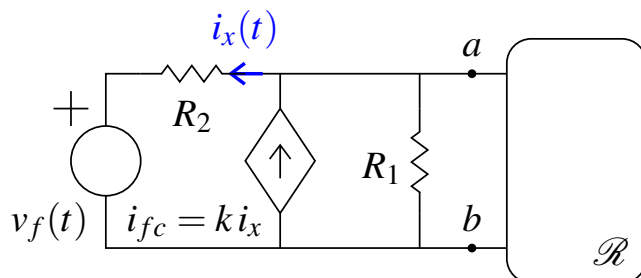


Nombre:

ELO102 – S1 2015 – Control #12 – 7 de septiembre de 2015

Responda SOLO UNO de los dos problemas propuestos. Indique claramente cuál responde.

Problema 12.1 (10 puntos) *En la red de la figura, determine la red equivalente lo mas simple posible desde los terminales $a - b$.*



Problema 12.2 En el circuito de la figura determine la diferencia de voltaje entre el nodo B y el nodo A.

