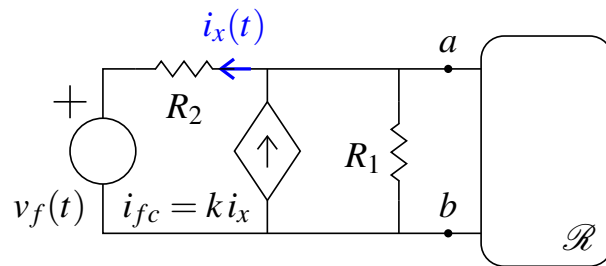


Nombre:

ELO102 – S1 2016 – Control #11 – 13 de junio de 2016

Responda SOLO UNO de los problemas propuestos. Indique cuál responde: **11.1 11.2**

Problema 11.1 *En la red de la figura, determine la red equivalente Thévenin desde los terminales $a - b$.*



Problema 11.2 Considere la red de la figura, en que $v_C(0) = V_o$ y la fuente de voltaje es constante. Determine el equivalente Thévenin desde los terminales $a - b$.

