


Nombre:

Solución


ELO102 – S1 2016 – Control #11 – 13 de junio de 2016

Responda SOLO UNO de los problemas propuestos. Indique cuál responde: 11.1 11.2

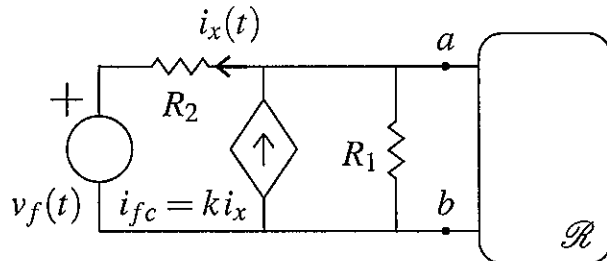Problema 11.1 En la red de la figura, determine la red equivalente Thévenin desde los terminales a – b.





Aplicando equivalencias


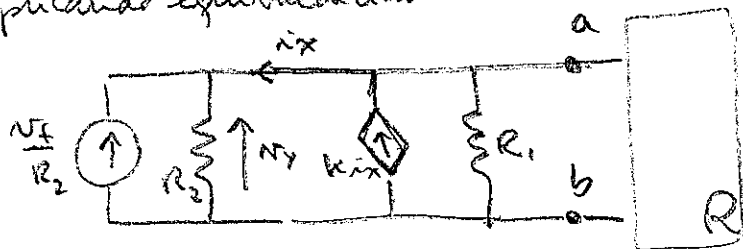


$$i_x + \frac{v_f}{R_2} = \frac{v_y}{R_2}$$

$$i_x = \frac{v_y - v_f}{R_2}$$

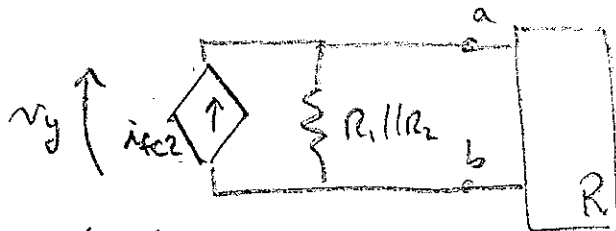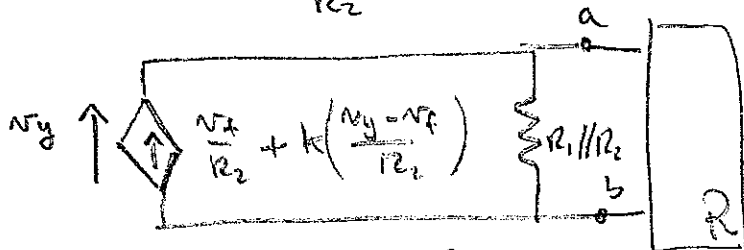
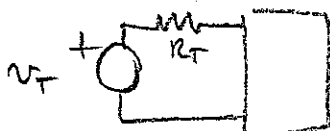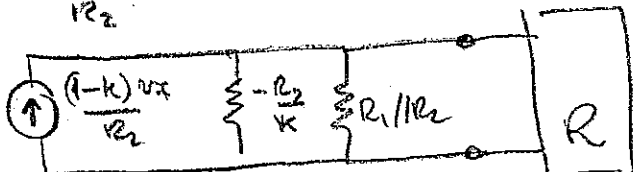
$$i_{N2} = \frac{(1-k)v_f + k v_y}{R_2}$$




$$R_T = R_1 || R_2 || \left(-\frac{R_2}{k}\right)$$

$$v_T = \frac{(1-k)v_f}{R_2} \left(R_1 || R_2 || \left(-\frac{R_2}{k}\right)\right)$$

Método standard

1) Fuente Thévenin: v_{ca}

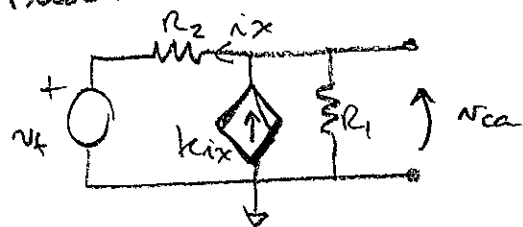

$$i_x - k i_x + \frac{v_{ca}}{R_1} = 0$$

$$i_x = \frac{v_{ca} - v_f}{R_2}$$

$$v_{ca} = \frac{\frac{v_f}{R_2} (1-k)}{\frac{(1-k)}{R_2} + \frac{1}{R_1}}$$

2) R_T :



$$i_x = \frac{v}{R_2}$$


$$i_x - k i_x - \frac{v}{R_1} = 0$$

$$(1-k) \frac{v}{R_2} + \frac{v}{R_1} = i$$


$$\frac{v}{i} = \frac{1}{\frac{(1-k)}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{-k}{R_2}\right)^{-1}$$

Solución

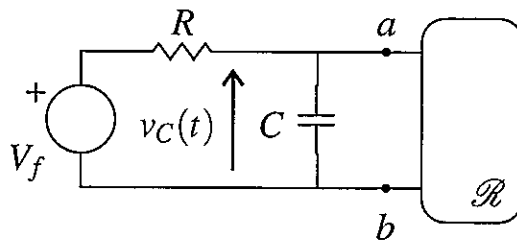
Problema 11.2 Considere la red de la figura, en que $v_C(0) = V_0$ y la fuente de voltaje es constante. Determine el equivalente Thévenin desde los terminales $a - b$.



1) voltaje de circuito abierto

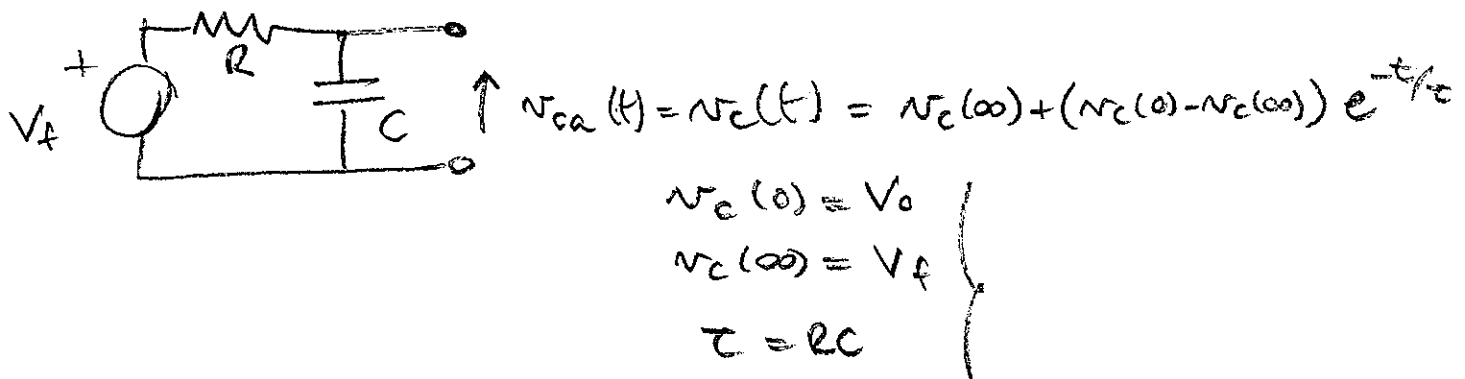


2) R_r : red relajada más simple

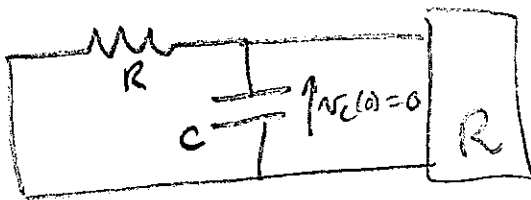

no puede hacerse
más simplificación

=) Equivalente Thévenin

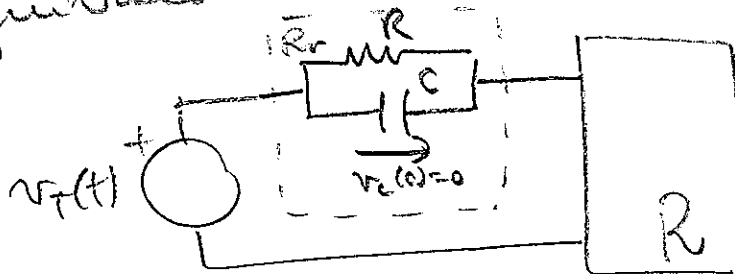

JYE - 12 de junio de 2016

$$v_T(t) = V_f + (V_0 - V_f) e^{-t/RC} \quad \forall t \geq 0$$