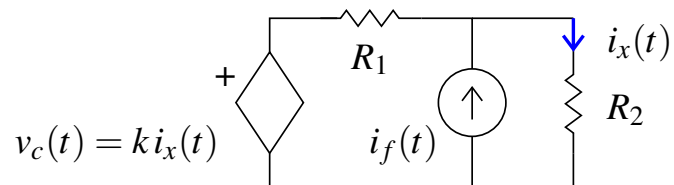


Nombre:

ELO102 – S1 2016 – Control #7 – 2 de mayo de 2016

Responda SOLO UNO de los problemas propuestos. Indique claramente cuál responde: 7.1 7.2

Problema 7.1 En la red de la figura los datos son $R_1, R_2, i_f(t)$ y k . Determine la potencia instantánea entregada por la fuente controlada.



Problema 7.2 En la red de la figura los datos son $R_1, R_2, v_f(t)$ y k . Determine la potencia instantánea entregada por la fuente controlada.

