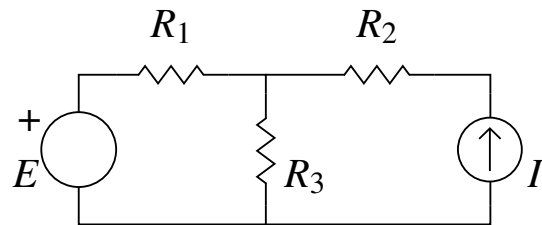


Nombre: _____

ELO102 – S1 2017 – Control #5 – 28 de abril de 2017

Responda SOLO UNO de los dos problemas propuestos. Indique claramente cuál responde.

Problema 5.1 *En la red de la figura, determine un sistema de ecuaciones consistente que permita analizar la red*



Problema 5.2 En la red de la figura, $E = 5[V]$, $I = 10[mA]$, $R_1 = 1[k\Omega]$ y $R_2 = 2[k\Omega]$. Determine la potencia entregada por cada una de las fuentes.

