

Nombre: _____

ELO102 – S1 2018 – Control #10 – 10 de agosto

Problema 10.1 Para la red de la figura

- (a) Aplicando el método de voltajes de nodo o el de corrientes de malla, determine un sistema de ecuaciones consistente que permita analizar la red.
- (b) Exprese el sistema obtenido en forma matricial

