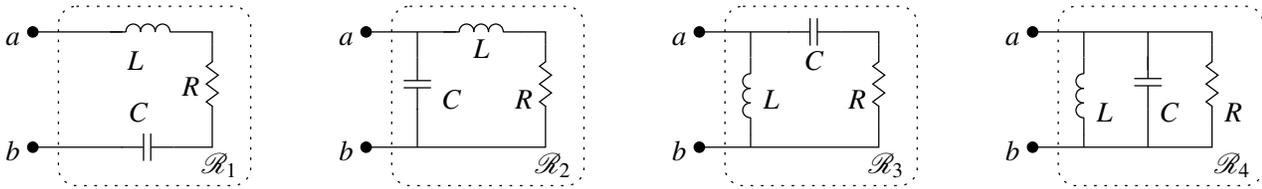


Nombre: _____

ELO102 – S1 2018 – Control #12 – 24 de agosto



Problema 12.1 Para cada una de las redes que se muestran en la figura superior:

- Determine la impedancia equivalente desde los terminales $a - b$.
- Determine cuál de los gráficos del módulo de la impedancia equivalente en función de la frecuencia ω le puede corresponder. Fundamente claramente su respuesta, pero note que **no** es necesario obtener el valor de las componentes.

