

Nombre: _____

ELO102 – S1 2018 – Control #8 – 11 de mayo de 2018

Problema 8.1 En la red de la figura $v_f(t) = V_f$ (constante), $v_C(0) = 0$ e $i_f(t)$ es como en la figura. Grafique el comportamiento del condensador en su plano voltaje/corriente

