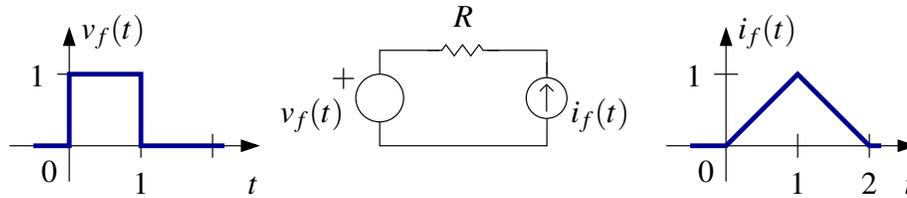


ELO102 – S2 2018 – Control #3

Problema 3.1 En la red figura, se muestra las señales de la fuente de corriente y de la fuente de voltaje.



Determine la energía total absorbida por la resistencia.