
ELO102 – S2 2018 – Control #4

Problema 4.1 En la red de la figura $R = 2[\Omega]$ e $i_f(t) = 10\cos(t)[A]$.

La componente no lineal C_{nl} está definida por su característica en el plano v/i .

Determine y grafique la corriente por la resistencia R .

