
ELO102 – S2 2018 – Control #5

Problema 5.1 En la red de la figura, aplicando el metodo de voltajes de nodo, determine la ecuación diferencial que satisface el voltaje en el condensador C .

