

ELO102 – S2 2018 – Control #6

Problema 6.1 En la red de la figura, el voltaje de la fuente controlada es $v_{fc}(t) = k i_x(t)$ y el condensador se encuentra inicialmente descargado. Determine el equivalente Thévenin o el equivalente Norton desde los terminales $a - b$.

