
ELO102 – S1 2019 – Control #8

Problema 8.1 En la red en la figura, las condiciones iniciales son iguales a cero. Determine el equivalente Thevenin desde los terminales $a - b$.

