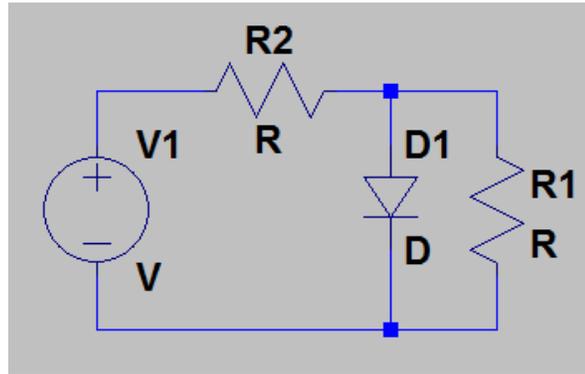


ELO102 – Teoría de Redes I – S1 2019

Tarea #1. Introducción a LTSpice

El objetivo de esta tarea es una comenzar a usar LTSpice y sus herramientas básicas.

- Construya en LTSpice la red eléctrica que aparece en la figura



- Escoja un valor para la resistencia R1 entre 1 y 5 [kΩ] y para la resistencia R2 entre 1,5 y 3 [kΩ]. El diodo puede ser cualquiera de los modelos disponibles en LTSpice.
- **Parte 1:** Para este sistema eléctrico considere como **excitación** el voltaje de la fuente V1 y como **respuesta** la corriente a través del diodo D1. Muestre (mediante un ejemplo) que el sistema es no lineal.
- **Parte 2:** Edite las propiedades de la fuente V1 para tener como **excitación** una señal sinusoidal, de valor máximo 0,2 y mínimo $-0,1$, con periodo entre 10 y 30 [ms].
 - Obtenga gráficos del voltaje y la corriente a través del diodo .
 - Obtenga el valor RMS de la corriente a través del diodo.
 - Obtenga un gráfico de la potencia instantánea disipada por el diodo, indicando su valor medio **en un periodo**.
 - Obtenga un gráfico de la característica corriente v/s voltaje del diodo.

FECHA DE ENTREGA: Viernes 12 de abril, 17hrs.

¡IMPORTANTE!

- Se les recuerda que deben entregar al menos tres tareas como **requisito para aprobar la asignatura**. La tarea se califica como ENTREGADA sólo si es enviada en el formato y plazo establecido, si presenta una descripción y análisis suficiente del trabajo realizado.
- La tarea debe entregarse a través de la plataforma www.aula.utfsm.cl. Debe enviarse un archivo **comprimido**, que contenga:
 - Informe en formato .pdf que incluya¹: **Resumen** del trabajo realizado (máximo 1 página), y **Desarrollo** (explicaciones, cálculos, resultados y gráficos obtenidos, comentarios, etc.). (Máximo 5 páginas)
 - Archivo(s) en formato .asc usado(s) para generar las simulaciones y que permita, en caso necesario, replicar los resultados presentados en el informe.

JYE – 26 de marzo de 2019

¹Se adjunta ejemplo en la siguientes páginas

Tarea #1 de ELO102. Introducción a LTSpice

Juan I. Yuz. ROL 9421xxx-x

26 de marzo de 2019

1. Resumen Ejecutivo

Objetivos

El objetivo planteado en la presente tarea ha sido ...

Resultados obtenidos

Se ha simulado el circuito planteado en LTSpice obteniendo gráficos de

Se utilizó la capacidad de LTSpice de ...

Los resultados obtenidos muestran que ...

Para la simulación se tuvo algunos problemas en ...

Conclusiones y comentarios

En base a los resultados presentados se concluye que ...

La ventajas de usar LTSpice son ...

Durante el desarrollo de la tarea se apreció que ...

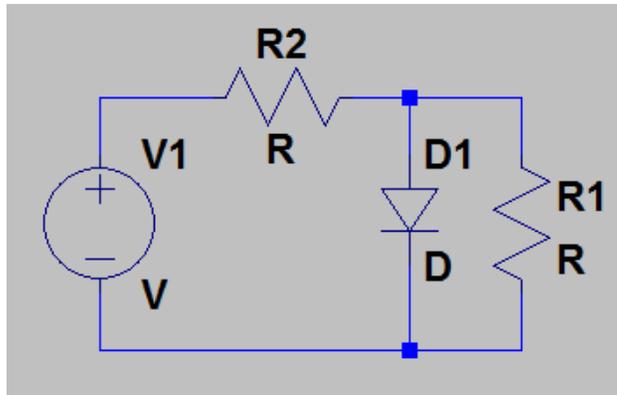


Figura 1: Circuito utilizado (sólo como ejemplo)

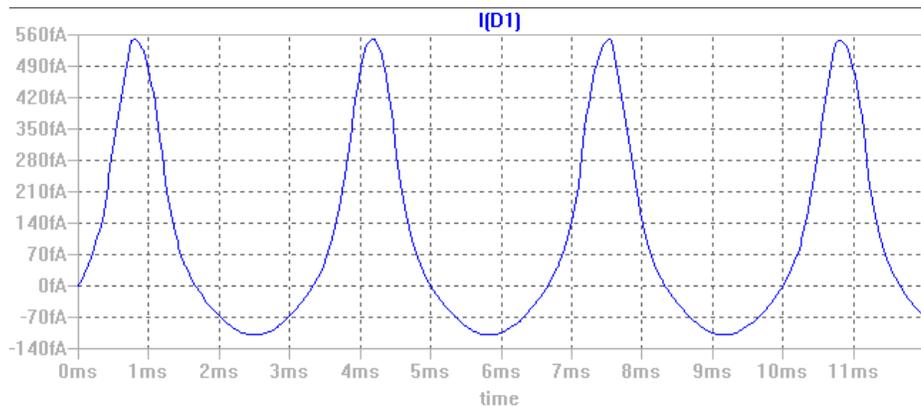


Figura 2: Grafico de la corriente por el diodo D1 (sólo como ejemplo)

2. Desarrollo

Se consideró el circuito de la Figura 1.
 Los valores elegidos para las componentes son ...

Parte 1:

Para mostrar que el sistema es **no-lineal** se consideró ...
 El gráfico en la Figura 2 muestra que ...

Parte 2

Los valores característicos de la señal ... se obtuvieron en LTSpice mediante ...
 Para hacer el gráfico de potencia El gráfico obtenido aparece en la Figura ...
 Para mostrar la característica corriente v/s voltaje del diodo Los resultados se muestran en la Figura ...