
ELO102 – S2 2019 – Control #6 (Fase 2, online)

Problema 6.1 Considere la red de la figura más abajo, en que $v_f(t) = A\cos(\omega t)$ y la red se encuentra en estado estacionario.

- (a) Determine la corriente por la resistencia R .
- (b) Determine la potencia promedio entregada por la fuente de voltaje.

