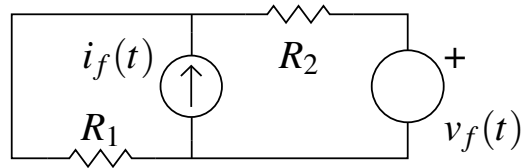

ELO102 – S1 2020 – Control #3

Problema 3.1 Considere la red de la figura



- (a) Determine un sistema de ecuaciones consistente que permita analizar la red.
- (b) Determine la potencia instantánea entregada por cada fuente.