
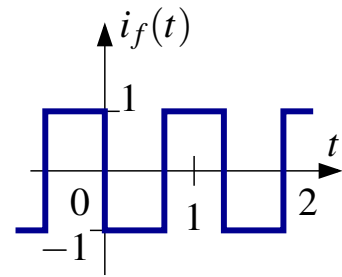
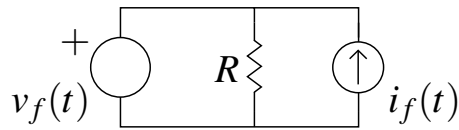


ELO102 – S1 2021 – Control #3

Responda SOLO UNO de los dos problemas propuestos. Indique claramente cuál responde.

Problema 3.1 En la red de la figura, determine la potencia promedio entregada por cada fuente.

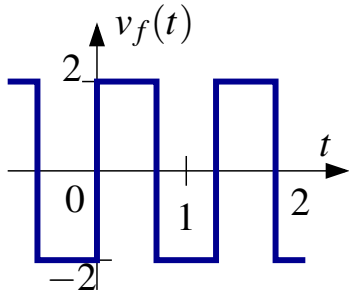

ELO102 – S1 2021 – Control #3

Responda SOLO UNO de los dos problemas propuestos. Indique claramente cuál responde.

Problema 3.2 *Para la red de la figura, determine un sistema de ecuaciones consistente que permita analizar la red (es decir, tantas ecuaciones l.i. como incógnitas).*

