

---

**ELO102 – S1 2022 – Control #4**

---

**Problema 4.1** En la red de la figura izquierda, la condición inicial en el inductor es cero y el voltaje de la fuente está dado como en la figura derecha.

Determine y grafique la energía instantánea almacenada en el inductor.

