

---

**ELO102 – S1 2022 – Control #7 (bis)**

---

**Problema 7.1** Considere la red de la figura.

- (a) Determine un sistema de ecuaciones consistente que permita analizar la red.
- (b) Determine la potencia instantánea entregada por la fuente de corriente o la potencia instantánea entregada por la fuente de voltaje.

