ELO102 – Teoría de Redes I – 2do. Semestre 2008
Guía # 6. Equivalencia de redes

Problema 6.1 *Para el circuito de la figura determine (si es posible) la potencia entregada por cada una de las fuentes:*

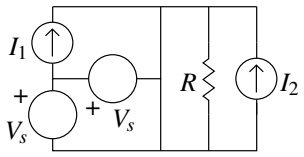

Problema 6.2 *Para el circuito de la figura, determine el voltaje en la resistencia de 2[Ω] y la potencia entregada por la fuente independiente de voltaje.*

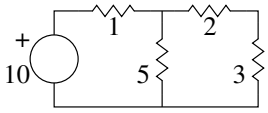

Problema 6.3 *En el circuito de la figura, determine la red equivalente* más simple *que se puede conectar a la red $\mathscr{R}$.*

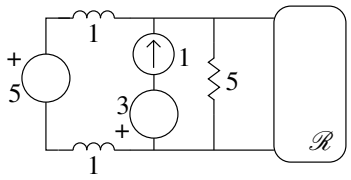
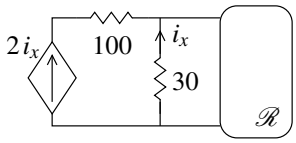
Problema 6.4 *En el circuito de la figura, determine la red equivalente más simple que se puede conectar a $\mathscr{R}$. Determine (si es posible) la potencia entregada o absorbida por $\mathscr{R}$.*